
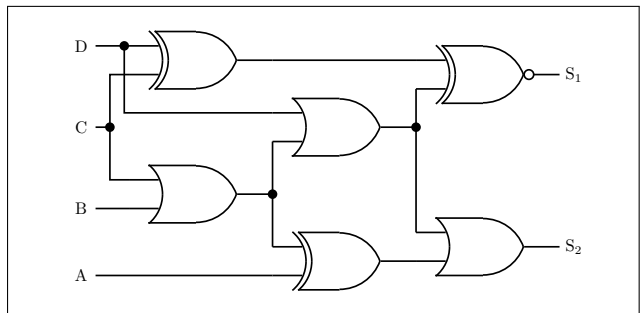
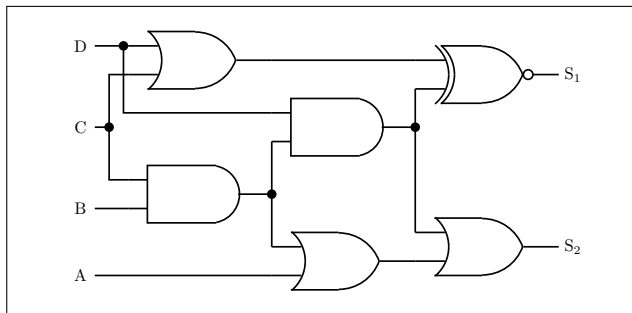
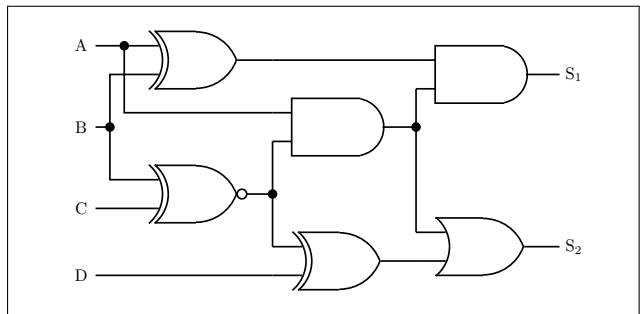


**Disciplina:** ELE2715 - Circuitos Digitais  
**Aluno:**

**Período:** 2018.1  
**Data:** 19/02/2018

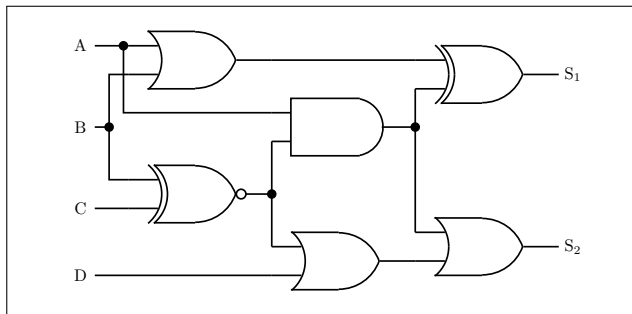1 - Implemente em VHDL os circuitos abaixo;



### Observações

- Todos os alunos devem simular o circuito no ModelSim;
- A implementação deverá ser feita de forma estruturada;
- O aluno deverá forçar as entradas do sistema para comprovar que o seu projeto está funcionando;
- O aluno deverá apresentar o circuito funcionando corretamente no dia 26/02/2018;